

Digital Electronic Circuits

Section 1 (EE, IE)

Lecture 18

Class Test 2:

27-10-2020 (TUE): Starting 10:15 AM
(additional holiday after Dusserah)

Syllabus: Logic families (not covered in CT1) and primarily post CT1, shall include concept dealt in pre-CT1 part which forms the pre-requisite.

Binary Multiplication

0 x 0 = 0
0 x 1 = 0
1 x 0 = 0
1 x 1 = 1

x	y	m
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$m = x.y$

1101

10

0000

1101

11010

(13)₁₀

(2)₁₀

(26)₁₀

1101

11

1101

1101

100111

(13)₁₀

(3)₁₀

(39)₁₀

Carry ➡ 11

1101

1011

1101

1101

0000

1101

10001111

(13)₁₀

(11)₁₀

(143)₁₀

Carry ➡ 1111

Factors


Multiplicand

Multiplier


Product

4-bit x 2-bit Multiplication
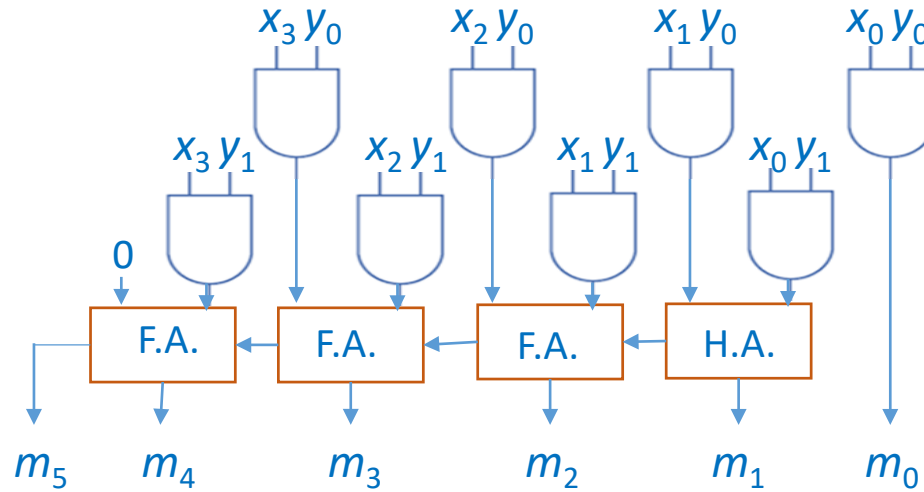
$$\begin{array}{r} x_3 x_2 x_1 x_0 \\ y_1 y_0 \\ \hline x_3 y_0 x_2 y_0 x_1 y_0 x_0 y_0 \\ x_3 y_1 x_2 y_1 x_1 y_1 x_0 y_1 \\ \hline m_5 m_4 m_3 m_2 m_1 m_0 \end{array}$$



4-bit x 4-bit Multiplication

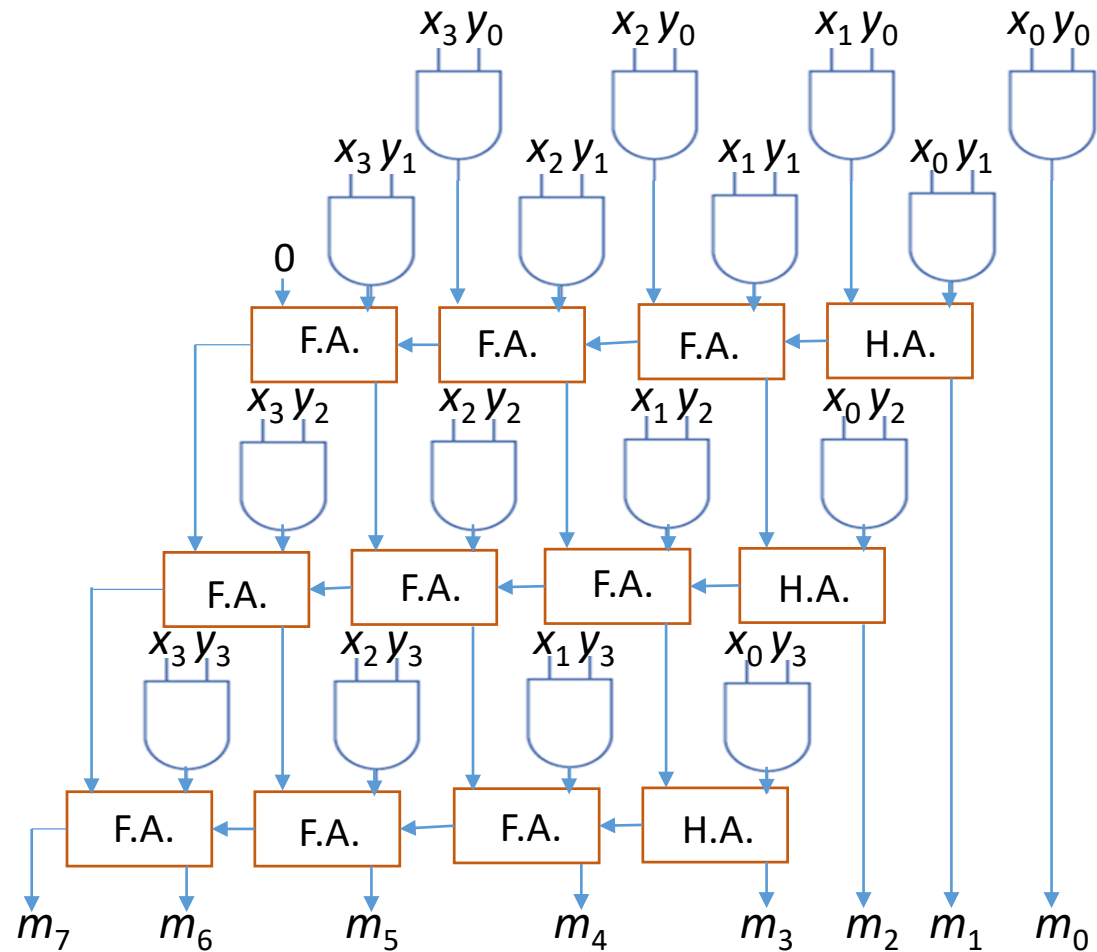


Example: $x_3x_2x_1x_0$: 1101
 $y_3y_2y_1y_0$: 1011

0	1	1	1	0	0	1	← 1 st row adder
1	0	0	0	0	1	0	← 2 nd row adder
0	1	1	0	0	0	1	← 3 rd row adder
1	0	0	0	0	1		

Result: 10001111

Binary Division

 

Dividend = Divisor x Quotient + Remainder

$$D = d \times q + r$$

$$\begin{array}{r}
 (0)11 \\
 11 \overline{) 1011} \\
 \underline{00} \\
 101 \\
 \underline{11} \\
 101 \\
 \underline{11} \\
 10
 \end{array}$$

$$D = (1011)_2 = (11)_{10}$$

$$d = (11)_2 = (3)_{10}$$

$$q = (11)_2 = (3)_{10}$$

$$r = (10)_2 = (2)_{10}$$

$$\begin{array}{r}
 1001 \\
 1101 \overline{) 1110101} \\
 \underline{1101} \\
 0011 \\
 \underline{0000} \\
 0110 \\
 \underline{0000} \\
 1101 \\
 \underline{1101} \\
 0
 \end{array}$$


$$D = (1110101)_2 = (117)_{10}$$

$$d = (1101)_2 = (13)_{10}$$

$$q = (1001)_2 = (9)_{10}$$

$$r = 0$$

Unit Cell for Divider Array

 

b_{in}	x	y	d	b_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Full
Subtractor


$$d = x \oplus y \oplus b_{in}$$

$$b_{out} = x'.y + x'.b_{in} + y.b_{in}$$

S	Y
0	D_0
1	D_1

$$Y = S'.D_0 + S.D_1$$

2-to-1
Multiplexer

 

A Divider Circuit


Example:

D: 1110101

***d*: 1101**

***q*: 1001**

***r*: 0000**

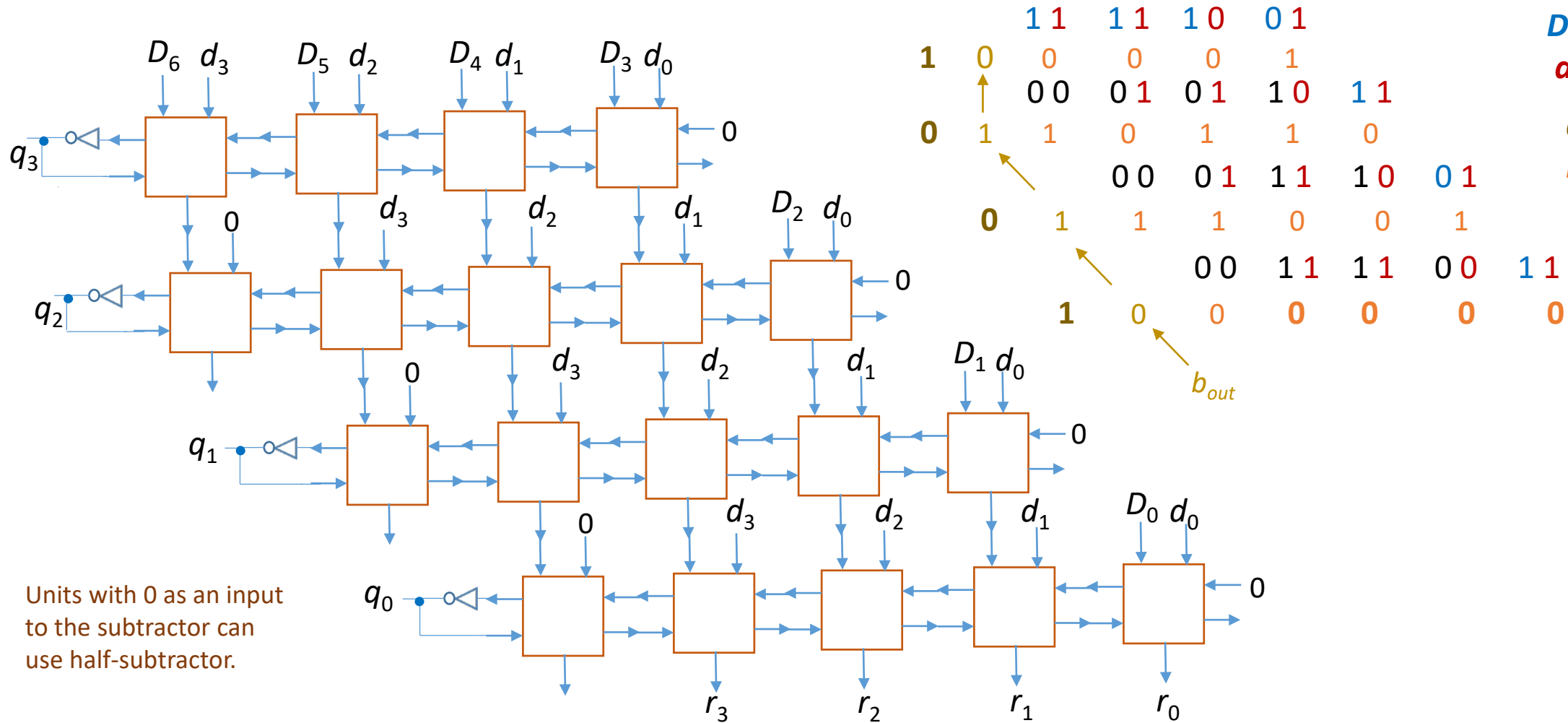

Units with 0 as an input to the subtractor can use half-subtractor.

References:

- ❑ Donald P. Leach, Albert P. Malvino, and Goutam Saha, Digital Principles & Applications 8e, McGraw Hill
- ❑ Lloris Ruiz A., Castillo Morales E., Parrilla Roure L., García Ríos A. Number Systems. In: Algebraic Circuits. Intelligent Systems Reference Library, vol 66. Springer, Berlin, Heidelberg